

# 数电实验EXP1

刘永鹏 191220070 计科 [693901492@qq.com](mailto:693901492@qq.com) 2020.9.12

## 1. 实验目的

用 case 语句实现一个 2 位 4 选 1 的选择器，如图 1 5 所示，选择器有 5 个 2 位输入端，分别为 X0, X1, X2, X3 和 Y，输出端为 F；X0, X1, X2, X3 是四个 2 位的输入变量。输出 F 端受控制端 Y 的控制，选择其中的一个 X 输出，当 Y = 00 时，输出端输出 X0，即 F = X0；当 Y = 01 时，输出端输出 X1，即 F = X1；以此类推。

## 2. 实验原理

本实验即为普通 4 选 1 选择器的扩展，将输入输出全部由 1 位变为 2 位。

其真值表与普通选择器基本一致：通过 **k 位选择输入控制  $2^k$  位的输出**。

输出\输入	00	01	10	11
LEDR0/LEDR1	SW2/SW3	SW4/SW5	SW6/SW7	SW8/SW9

## 3. 实验环境/器材

1. input: [9:0] SW
2. output: [9:0] LEDR

(事实上输出只需两个 LED 灯，这里使用 SystemBuilder 快捷建立工程。)

## 4. 程序代码

本实验较为简单，不再绘制流程图，以下是 CASE 部分的代码：

```
1  always @ (cin)
2  begin
3      case(cin)
4          0: begin LEDR[0] = SW[2]; LEDR[1] = SW[3]; end
5          1: begin LEDR[0] = SW[4]; LEDR[1] = SW[5]; end
6          2: begin LEDR[0] = SW[6]; LEDR[1] = SW[7]; end
7          3: begin LEDR[0] = SW[8]; LEDR[1] = SW[9]; end
8          default: begin LEDR[0] = SW[2]; LEDR[1] = SW[3]; end
9      endcase
10 end
```

接着是激励代码的赋值部分。

```

1 begin
2 // code executes for every event on sensitivity list
3 // insert code here --> begin
4 SW[2] = 0; SW[3] = 0; SW[4] = 0; SW[5] = 1; SW[6] = 1; SW[7] = 0; SW[8] =
  1; SW[9] = 1; #0;
5 SW[0] = 0; SW[1] = 0; #10;
6 SW[0] = 1; SW[1] = 0; #10;
7 SW[0] = 0; SW[1] = 1; #10;
8 SW[0] = 1; SW[1] = 1; #10;

9 @eachvec;
10 // --> end
11 end

```

设计思路即按照普通四选一选择器的思路，将输入输出扩展位2位即可。


## 5. 实验过程


1. Systembuilder自动建立项目。
2. 编写程序代码。
3. 编译通过后自动生成Testbench。
4. 连接Testbench, RTL仿真。
5. 仿真结果无误后烧制代码在板上再次验证。

## 6. 验证方法

用testbench中的赋值对照RTL仿真结果直接验证。因为输入输出量较小，因此这种方法较为简单。

## 7. 实验结果

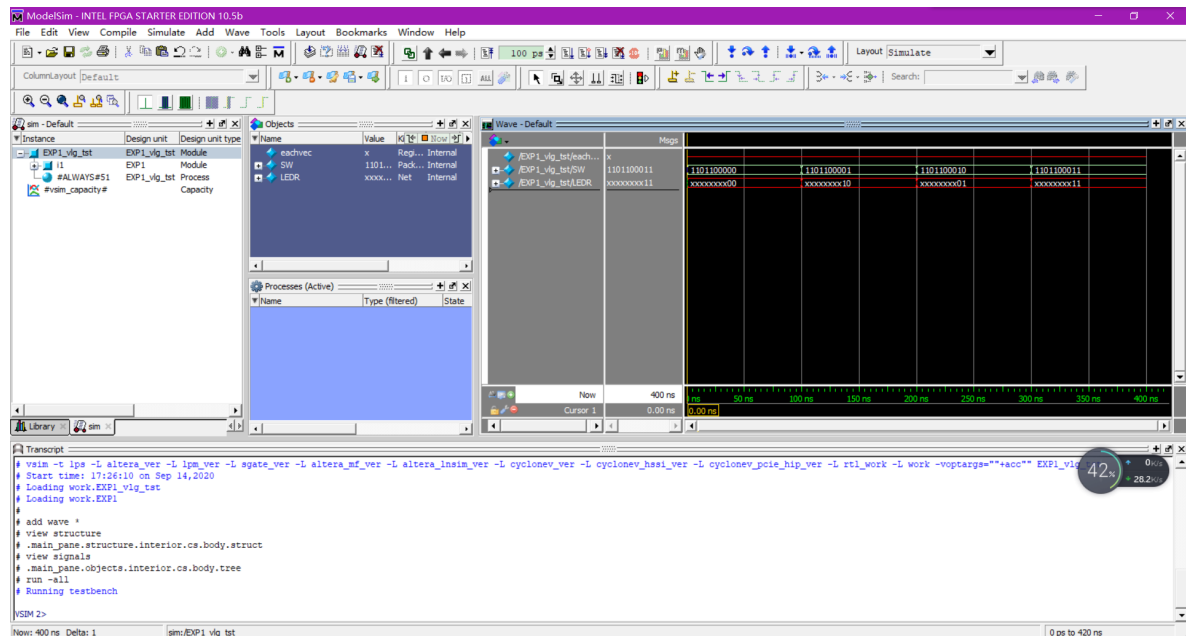

 

## 8. 问题与解决方案

本次实验内容上较为简单，问题主要出现在**Quartus软件的使用**上以及**verilog语言的语法**问题。

1. Quartus文件名不当会导致系统无法正确识别的问题。 .v, testbench文件以及顶层文件的命名必须严格按照要求进行（亲身体验命名不当带来的严重后果QAQ）。
2. wire, reg类型以及[x:y]在定义中的位置要正确使用。（wire [1:0]cin错写为wire cin[1:0]导致我花了一段时间寻找该错误）
3. 细小的软件与语法问题在万能的百度与各种博客的帮助下顺利完成。

## 9. 启示

问题分析透彻再动手！基础能力达标再动手！

1. verilog边学边做实验（×） | 基本语法完全掌握再做实验（√）
2. 题目读清楚再做实验！（第一遍用if\_else写了一半才发现要求用case）

## 10. 意见与建议

目前暂无。