

# 数电实验EXP6

刘永鹏 191220070 [693901492@qq.com](mailto:693901492@qq.com) 9.30

## 1. 实验内容

### 移位寄存器

请根据下表，用 Verilog HDL 语言设计一个移位寄存器，并进行仿真查看 移位寄存器的功能。对于移位寄存器的实现细节，请自行复习数电教科书 8.5 节内容，参考 8.5.9 节内容实现。

其中左端串行输入 1 位数值，并行输出 8 位数值是指每个时钟到来时右移一位，并且移入的最左位由外部开关决定是 1 还是 0，输出同其他情况一样为同时输出 8 位。这个功能在进行串行转换为并行时比较有用，可以将时间上顺序输入的 8 个 bit 存入移位寄存器，在 8 个周期后形成一个 8bit 数一起输出。后续键盘串行输入可以利用这个功能。

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	循环右移
1 1 1	循环左移


### 随机数发生器

我们可以利用 8 位移位寄存器来实现一个简单的随机数发生器。参考教科书第 534 页 LFSR 反馈方程设计一个  $n=8$ ，共有 255 种状态的随机数发生器。请将 8 位二进制数以十六进制显示在数码管上，在 DE10-Standard 开发板上观察生成的随机数序列。系统需要能够自启动。

## 2. 实验原理

- 寄存器也是最常用的时序逻辑电路，是一种存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的，因为一个锁存器或触发器能存储 1 位二进制数，所以由  $N$  个锁存器或触发器可以构成  $N$  位寄存器。

2. 简单的寄存器 = D触发器 + 置数功能。

 

3. 寄存器通过串接可以构成多位寄存器。

4. **移位寄存器**则可以在每个时钟沿将存储在其中的数据向某个方向移动一位。**串行的多个D触发器**可以构成简单的移位寄存器。

5. 在Quartus中，可以非常方便地描述移位寄存器。

6. 对于**随机数生成器**，结合LFSR计数器，可以比较方便地完成随机生成的模拟，采用下列输出方程：

$$X_8 = X_4 \oplus X_3 \oplus X_2 \oplus X_0 \quad (1)$$

来作为移位输入。

### 3. 实验环境

1. Quartus环境，手动建立项目。
2. 对于EXP6-1，使用开关（SWITCH）作为数据输入，用按键（KEY）作为模式调节。
3. 对于EXP6-2，仅需要开关即可。

### 4. 实验代码/实验截图

#### EXP6-1 寄存器

寄存器的输入输出信号与内部信号。

```
1 module Register(  
2     input clk, //key[3]  
3     input [2:0]mode, //key[0],key[1],key[2]  
4     input [7:0]in_data, //sw[7:0]  
5     input onebit_data, //sw[8]  
6     output reg [7:0]out_data, //LEDR[7:0]  
7     output reg clk_led //sw[9]  
8 );  
9 //inner signal  
10 reg clk_t;  
11 reg [26:0]count_clk;
```

逻辑功能实现：


```
1 always @ (posedge clk)  
2 begin  
3     clk_led <= clk_t;  
4     case(mode)  
5         3'b000:begin //清零  
6             out_data <= 0;
```

```

7   end
8   3'b001:begin //置数
9       out_data <= in_data;
10  end
11  3'b010:begin //逻辑右移
12      out_data <= {1'b0, out_data[7:1]};
13  end
14  3'b011:begin //逻辑左移
15      out_data <= {out_data[6:0], 1'b0};
16  end
17  3'b100:begin //算术右移
18      out_data <= {out_data[7], out_data[7:1]};
19  end
20  3'b101:begin //左端串行输入，并行输出8位
21      out_data <= {onebit_data, out_data[7:1]};
22  end
23  3'b110:begin //循环右移
24      out_data <= {out_data[0], out_data[7:1]};
25  end
26  3'b111:begin //循环左移
27      out_data <= {out_data[6:0], out_data[7]};
28  end
29  endcase
30  end

```

RTL门电路视图：

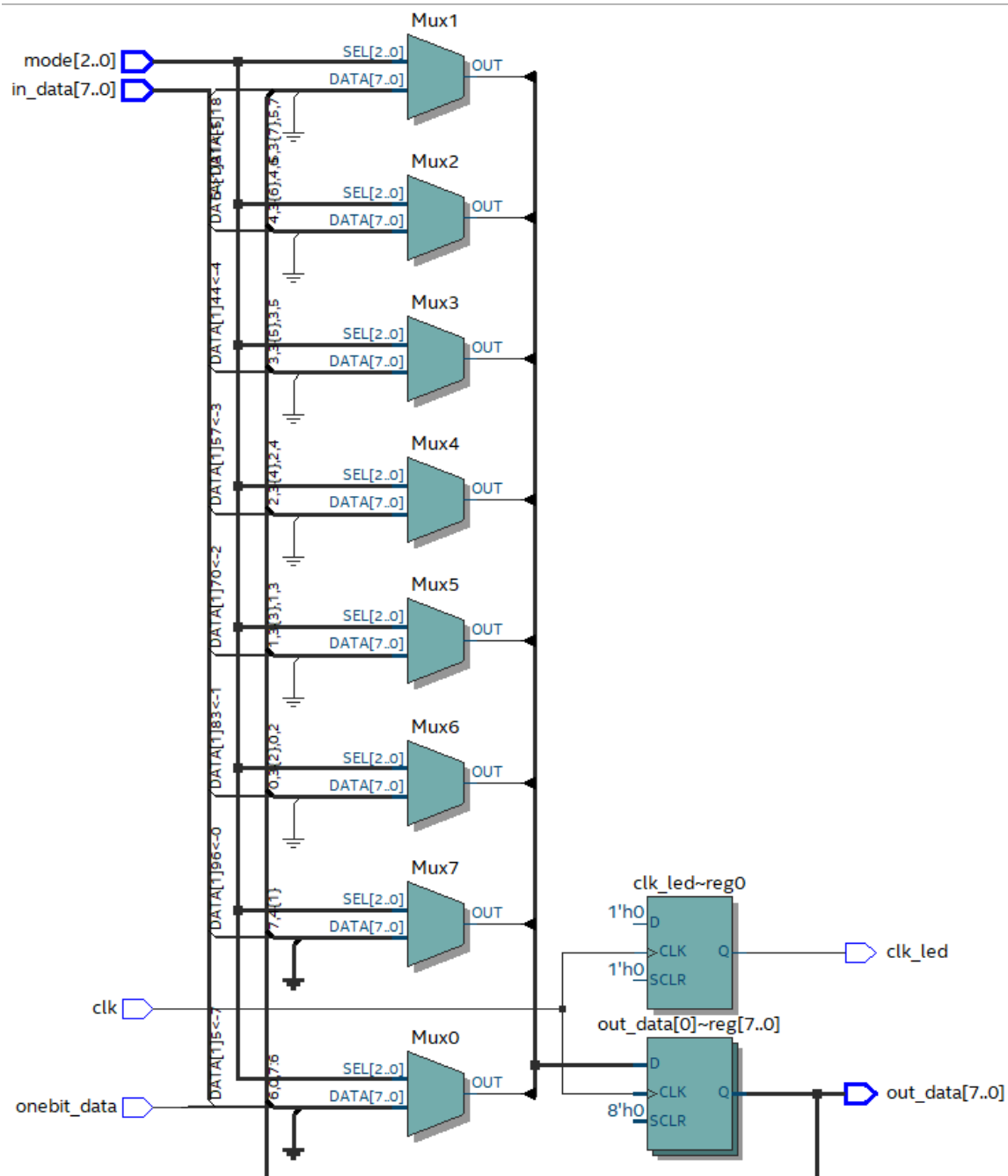

## EXP6-2 随机数生成器

输入输出信号/内部信号

```

1 module RandomNum(
2     input s_p,
3     input clk,
4     output reg [7:0] randnum,
5     output reg [6:0] HEX0,
6     output reg [6:0] HEX1
7 );
8 //inner signal
9 reg tmp;

```

逻辑功能实现


```

1 always @ (clk)
2 begin

```

```
3      if(s_p)//生成随机数中
4      begin
5          if(randnum == 0)
6              begin
7                  randnum <= 10;
8              end
9              tmp <= randnum[4] ^ randnum[3] ^ randnum[2] ^ randnum[0];
10             randnum <= {tmp, randnum[7:1]};//待优化的式子
11         end
12     else
13         begin
14             randnum <= randnum;
15             tmp <= tmp;
16         end
17     end
```

RTL门电路视图

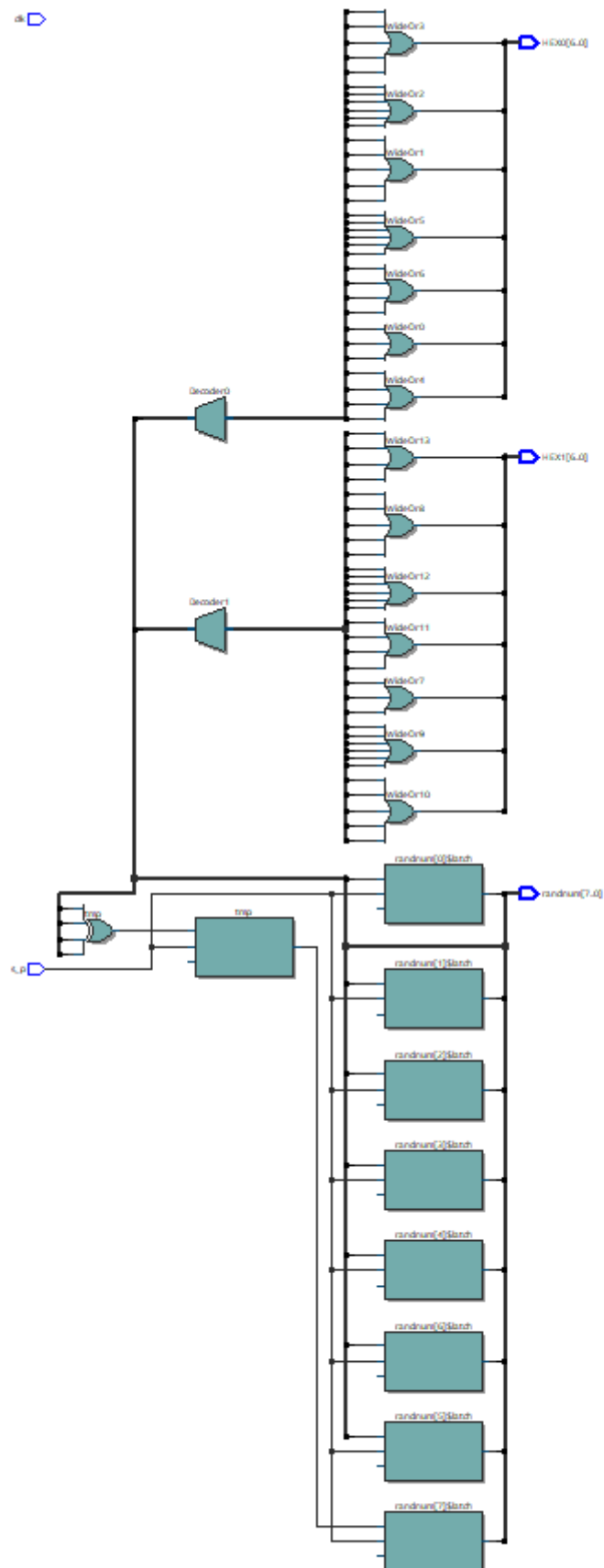

## 5. 实验过程

1. 做出初步设计。
2. Quartus编写代码。
3. 没有采用testbench仿真测试（不太需要）。

4. 烧板测试。

## 6. 实验结果

已完成验收。

## 7. 问题与解决方案

1. 采用了书上LFPR移位寄存器的现成方程，使用条件语句将0包含在序列中。
2. 无其他问题。